

Światła dzienne

Wpisał %s kaes

Czwartek, 08 Październik 2009 01:31 - Last revised Wtorek, 13 Październik 2009

Opisywany sposób jest całkowicie legalny i ma na celu ograniczenie poboru energii z akumulatora.

Łączymy SZEREGOWO włókna żarówek swiateł DROGOWYCH i instalujemy w środku dodatkowy wyłącznik. W ten sposób każda żarówka jest obciążona w 50%, co w sposób oczywisty wpływa na jej żywotność i pobór prądu. Nie oślepia. Trzeba tylko pamiętać o pozycji.

Oczywiście w nocy włączamy "normalne" światła.